
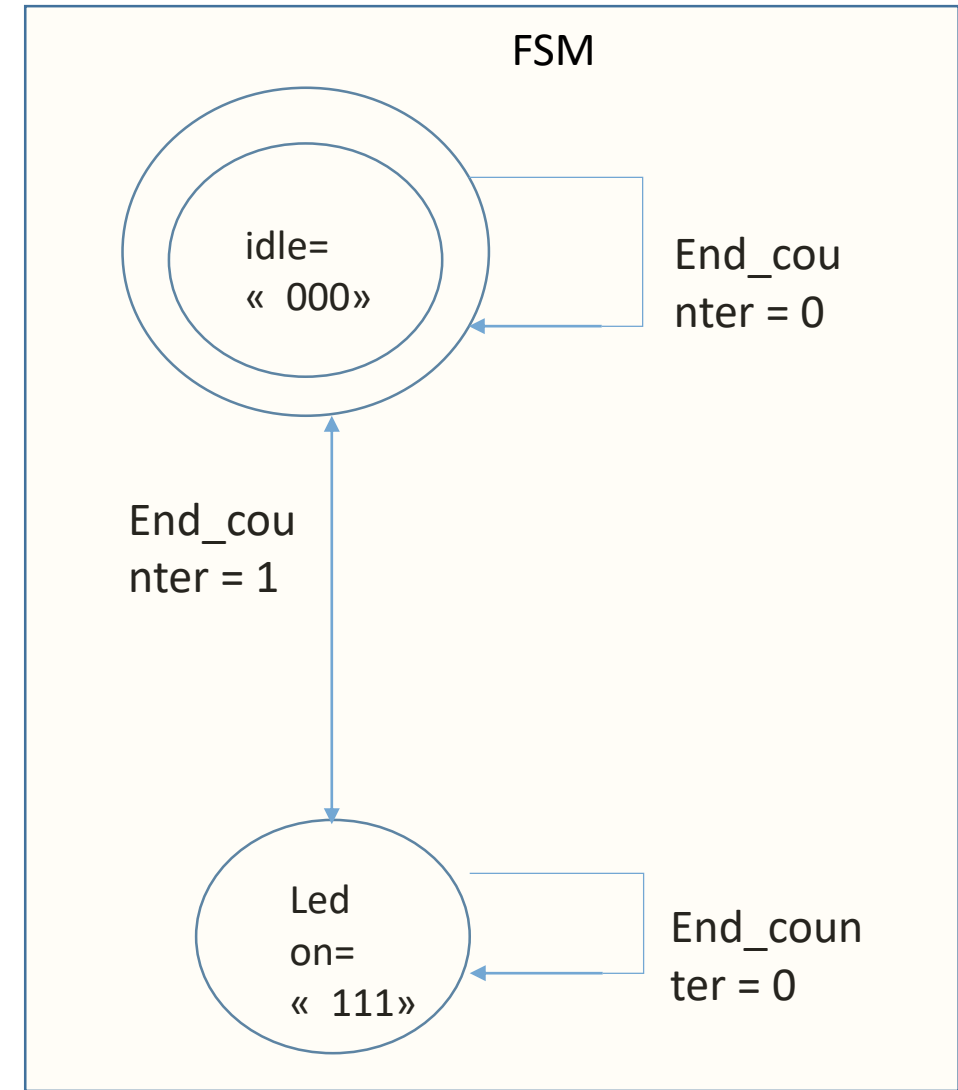


Architecture de faire clignote une LED en utilisant le module **Counter_unit** et une machine à état.

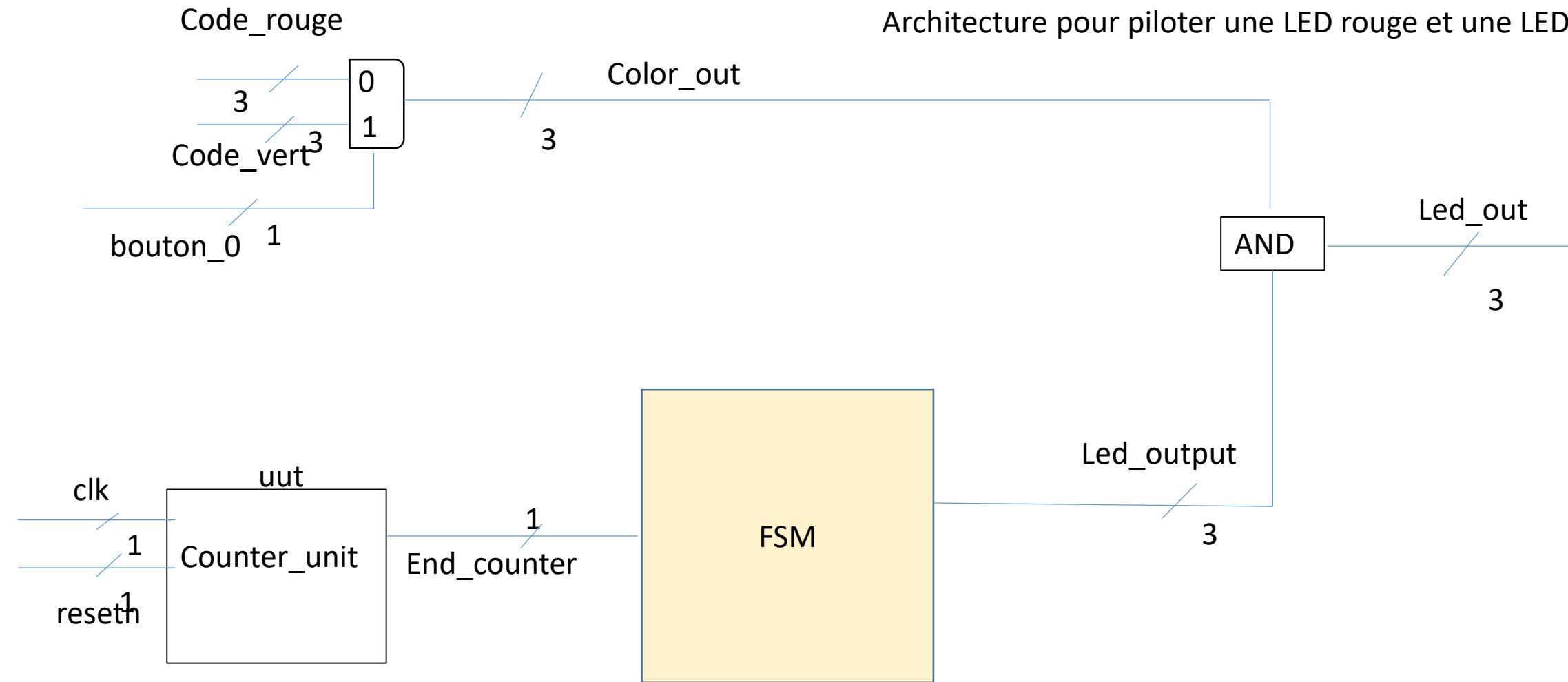La LED change son état lorsque le signal **end_counter = 1**




Architecture pour piloter une LED rouge et une LED verte



Lorsque bouton0 est appuyé, la LED verte est allumée, sinon la LED rouge est allumée. La couleur de LED est choisi à l'aide d'un multiplexeur.

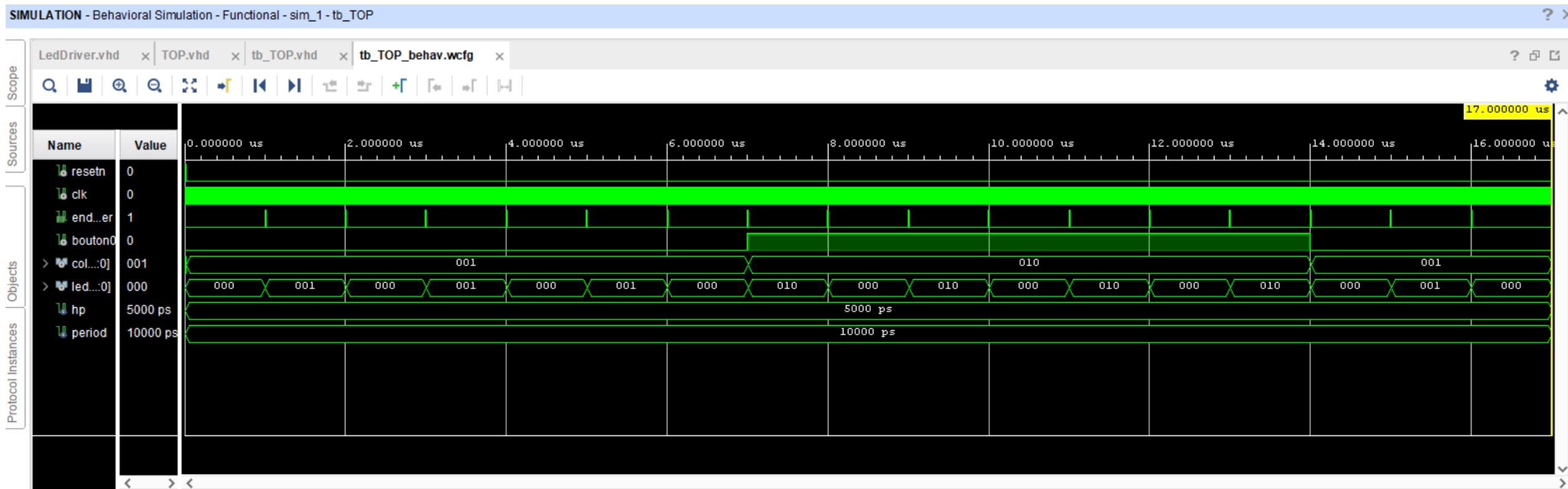Résultat de simulation avec 100 période d'horloge pour conter_unit




Si le bouton0 n'est pas appuyé, la LED rouge (code_rouge =« 001») clignote.


Si le bouton0 est appuyé la LED verte (code_vert =« 010») clignote.

Si le bouton0 est pressé pendant plus d'un cycle d'horloge clk et plus court que 2 cycles de end_counter, la LED vert est allumée une fois et éteinte une fois.

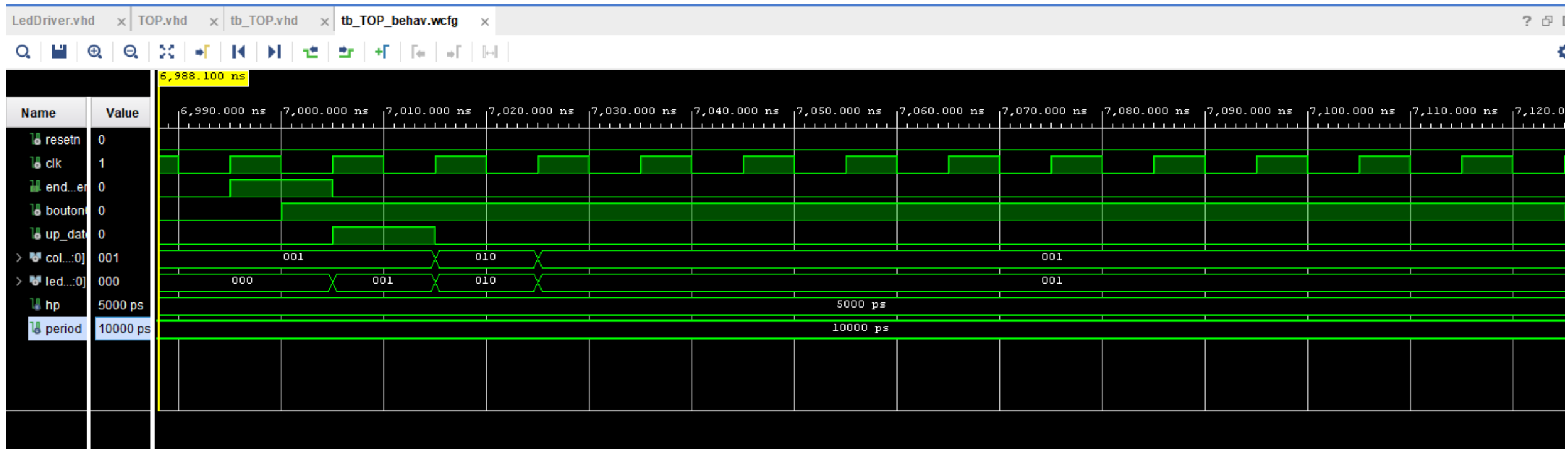
Si le bouton0 est maintenu pendant plusieurs cycle de end_counter, la LED vert va clignoter plusieurs fois.



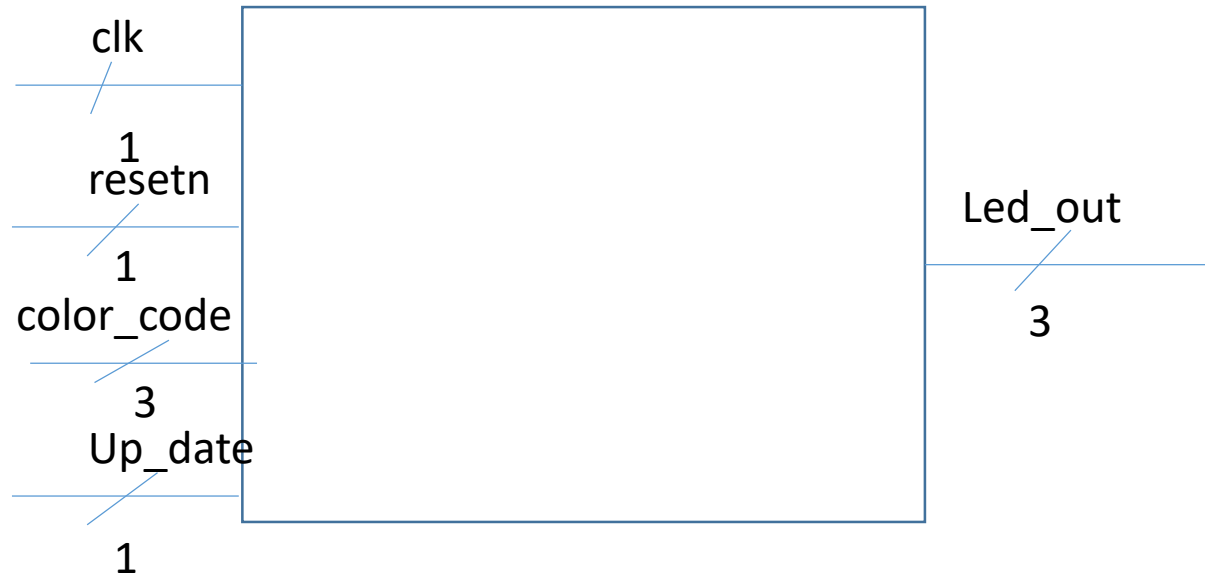
Maintenant, le bouton0 est maintenu mais la LED ne clignote qu'une seule fois en vert



 
Color_code reçoit le code couleur vert ou bleu à l'aide d'un multiplexeur.



 
Pour changement de couleur de LED lorsque up_date=1, Il faut 1 multiplexeur et 1 registre.



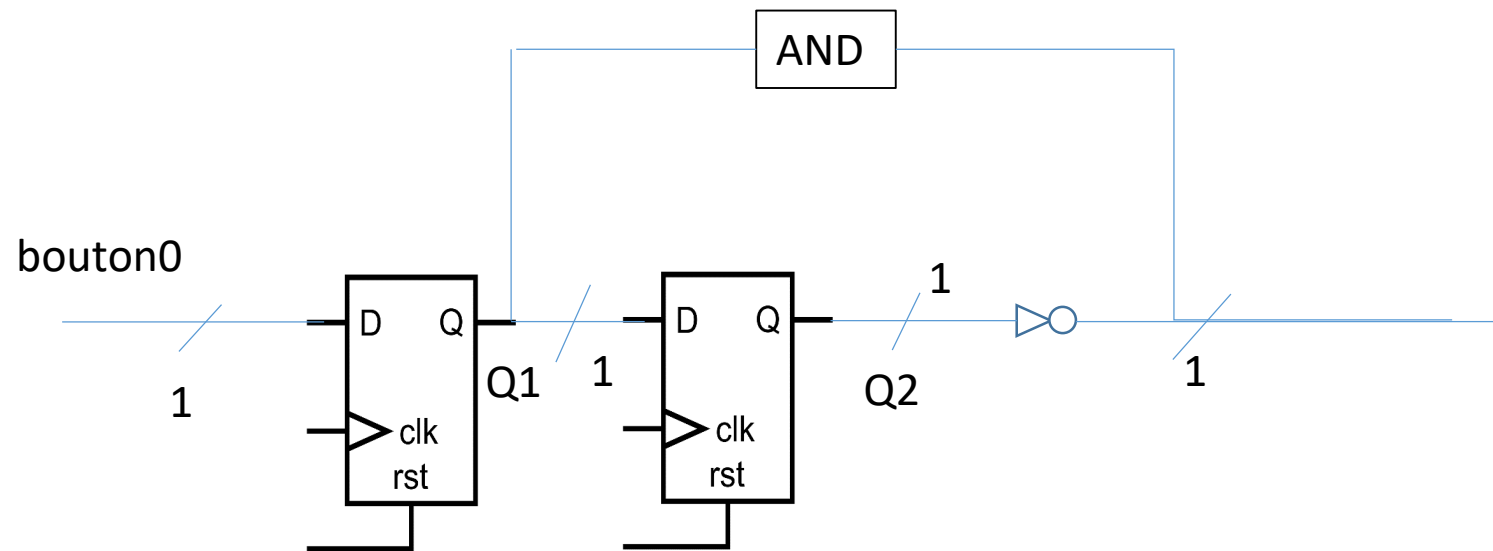Le signal up_date dure 1 cycle d'horloge: en utilisant 2 registres.



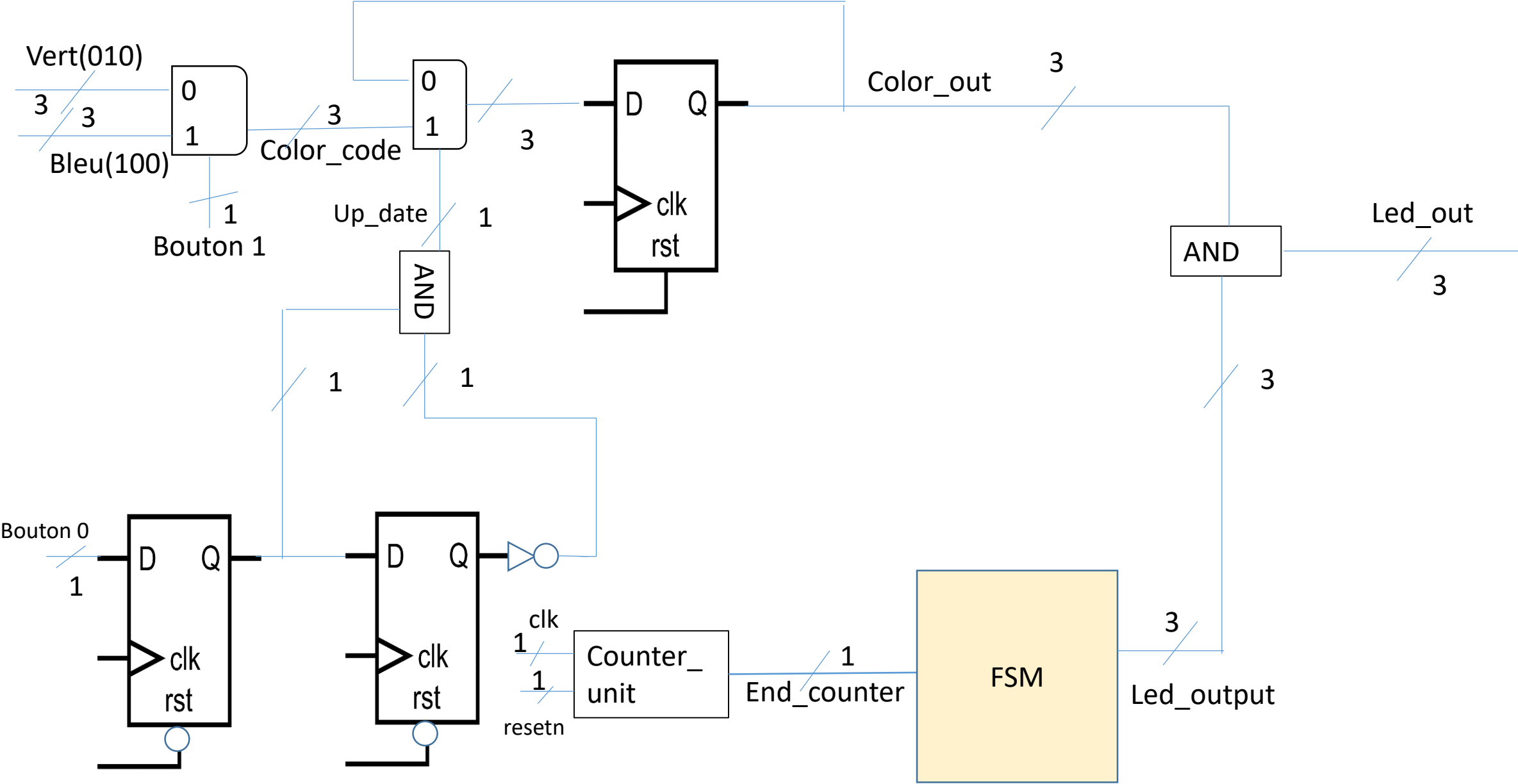Architecture RTL de LEDdriver avec un bouton de sélection de la couleur de la LED (bouton 1) et un bouton de changement de la couleur de la LED (bouton 0).



[illegible]

Lorsque bouton1 est pressé la LED est verte, elle est bleue sinon.

La LED change la couleur lorsque up date=1

Schéma de synthèse


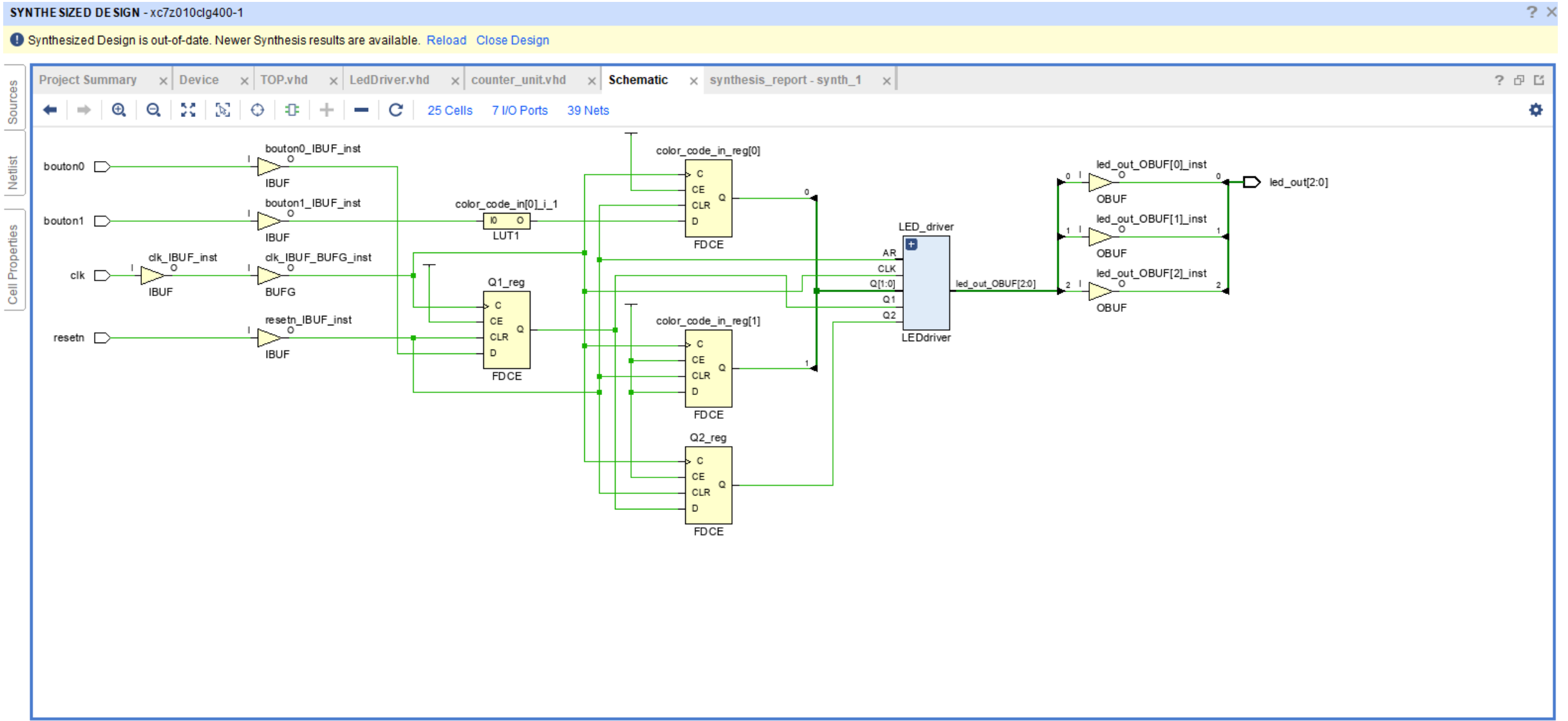


Schéma de synthèse pour LED_driver

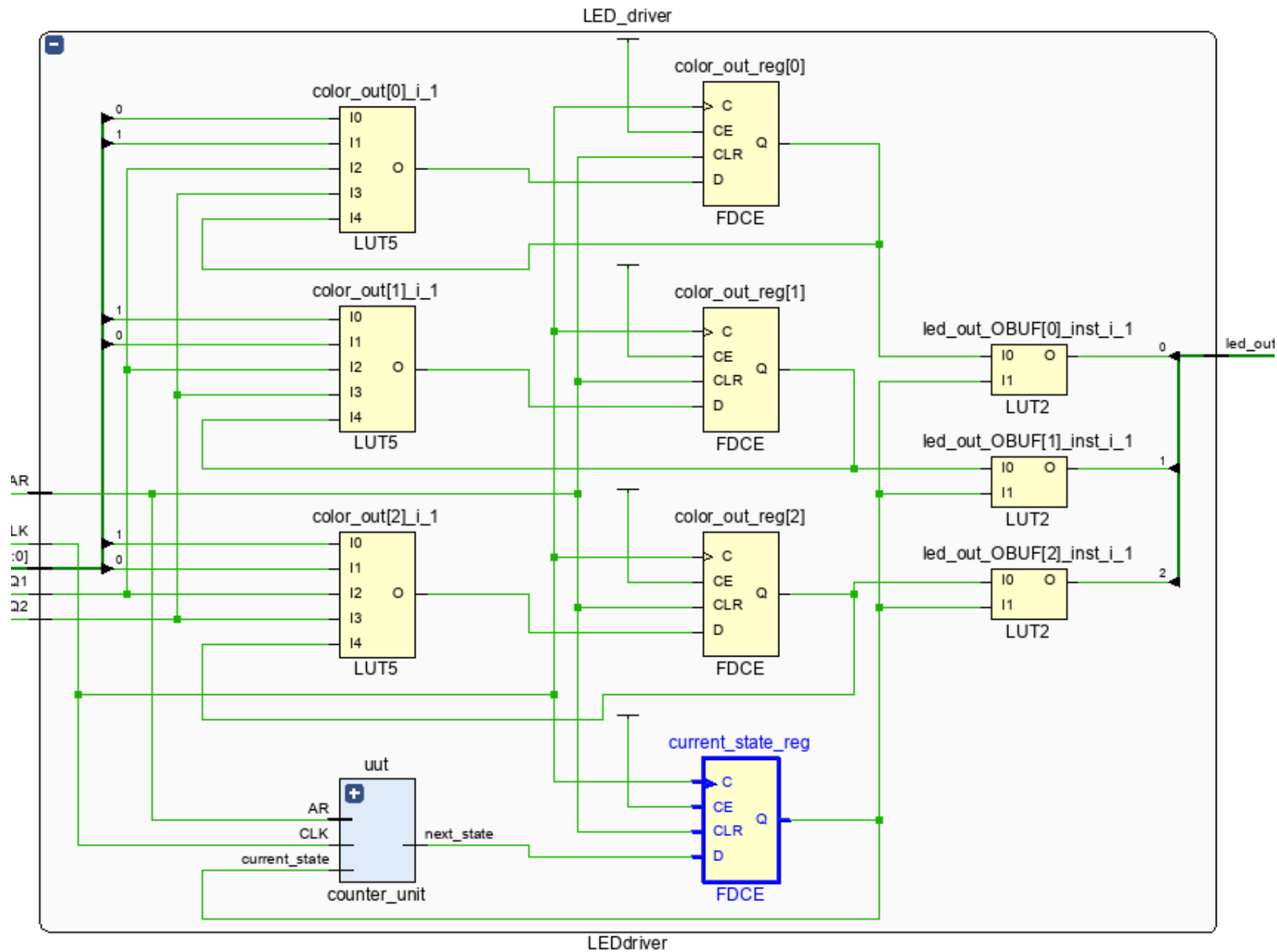

Rapport de synthèse

Nombre de register:

Report Cell Usage:

+-----+-----+-----+		
	Cell	Count
+-----+-----+-----+		
1	BUFG	1
2	CARRY4	7
3	LUT1	1
4	LUT2	33
5	LUT4	4
6	LUT5	3
7	LUT6	3
8	FDCE	36
9	IBUF	4
10	OBUF	3
+-----+-----+-----+		

28 registres pour module conuter_unit

2 registres pour faire rentrer color_code, vert ou bleu

3 registres pour color_out

1 registres pour machine à états,

2 registres pour créer le pulse signal de up_date

Total = 36 registres

Nombre de registre est correspondent a schéma RTL

IBUF: clk, resetn, bouton0, bouton1

OBUF: led_out (3 bits)

Rapport de timming

WNS(ns)	TNS(ns)	TNS Failing Endpoints	TNS Total Endpoints	WHS(ns)	THS(ns)	THS Failing Endpoints	THS Total Endpoints	WPWS(ns)	TPWS(ns)	TPWS Failing Endpoints	TPWS Total Endpoints
4.788	0.000	0	33	0.163	0.000	0	33	4.500	0.000	0	37

Le nombre de total négative slack (TNS) est 0, le nombre de total hold slack est 0, donc il n'y a pas problème de timming.

Point départ du chemin critique
Q_reg (23) du module counter_unit

```
Slack (MET) :          4.788ns  (required time - arrival time)
Source:          LED_driver/uut/Q_reg[23]/C
                 (rising edge-triggered cell FDCE clocked by sys_clk_pin  {rise@0.000ns fall@5.000ns period=10.000ns})
Destination:     LED_driver/uut/Q_reg[25]/D
                 (rising edge-triggered cell FDCE clocked by sys_clk_pin  {rise@0.000ns fall@5.000ns period=10.000ns})
Path Group:      sys_clk_pin
Path Type:       Setup (Max at Slow Process Corner)
Requirement:     10.000ns  (sys_clk_pin rise@10.000ns - sys_clk_pin rise@0.000ns)
Data Path Delay:  5.217ns  (logic 2.264ns (43.394%)  route 2.953ns (56.606%))
Logic Levels:    10  (CARRY4=7 LUT2=1 LUT6=2)
Clock Path Skew: -0.021ns  (DCD - SCD + CPR)
  Destination Clock Delay (DCD):    4.907ns = ( 14.907 - 10.000 )
  Source Clock Delay      (SCD):     5.356ns
  Clock Pessimism Removal (CPR):     0.429ns
Clock Uncertainty:  0.035ns  ((TSJ^2 + TIJ^2)^1/2 + DJ) / 2 + PE
  Total System Jitter      (TSJ):     0.071ns
  Total Input Jitter       (TIJ):     0.000ns
  Discrete Jitter          (DJ):      0.000ns
  Phase Error              (PE):      0.000ns
```

Point d'arrivée du chemin critique
Q_reg (25) du module counter_unit